


## علائم به کار رفته در نقشه

از آنجایی که امروزه تعمیرات بدون نقشه و اشراف  
به علوم نقشه خوانی عملاً امکان پذیر نمی باشد در  
این قسمت از پکیج آموزشی قصد آشنایی شما  
کاربران محترم با علائم به کار رفته در نقشه و

آژش را این علایم نقشه خوانی را خواهیم  
گروه داد

**R a d i c a l g r o u p**  
جهت آشنایی با علایم نقشه، نام لاتین آنها ، مخفف  
[www.Gsm-Iran.com](http://www.Gsm-Iran.com)  
آنها و ... می توانید از جدول جامع زیر استفاده  
نمائید.

## علامت قطعات و عبارات اختصاری آنها


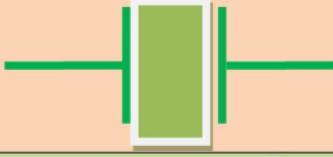
نام قطعه	نام لاتین	علامت نقشه	عبارات اختصاری
مقاومت	Resistor		R
فیوز	Fuse		F
خازن سرامیکی	Ceramic capacitor		C
خازن تانتالیوم	Tantalum capacitor		C
سگ-سیم پیچ	Coil		L
R a d i o c a l l - g r o u p سلی (سیم پیچ) با هسته فریت	Ferrite bead		
باطری پیل	Battery		BAT
کریستال- بلور	Crystal		X
دیود	Diode		V

دیودز نر	Zener diode		V
دیود نورانی	Light emitting Diode(LED)		V
قطب منفی	Ground		GND
تزویج کننده متقارن - نامتقارن	Balun		L
صفی میانگذار گروه صاف	Middle pass filter		Z
میانگذار + برویج کننده متقارن	Filter-balun		Z
نامتقارن			
نوسان ساز	DS Cilator		G
کانکتور شارژر	Charger plug		X
بلندگو	Speaker		SPK

دهنی	Micro phone		MIC
کلید فشاری	Micro phone		S
(NPN)	Transistor ok		V
(PNP) گروه	PNP Transistor		V
تقویت کننده	Amplifier		AMP
مقاومت دمایی با ضربت منفی	Negative tem- prated coefficient resistor NTC		NTC

[www.Gsm-Iran.com](http://www.Gsm-Iran.com)

R a d i c a l g r o u p

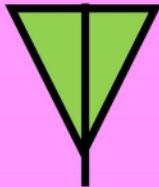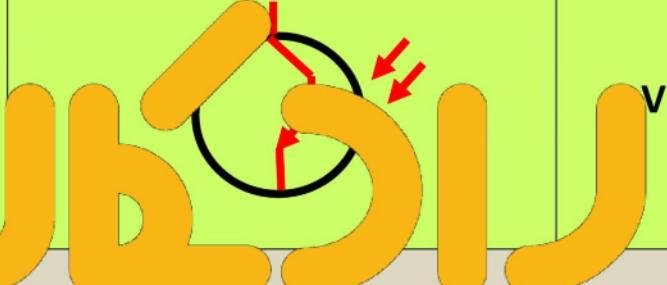مقاومت دمایی با ضربت ثابت	<b>Positive tem prated coefficient resistor PTC</b>		<b>PTC</b>
آنتن	<b>Antenna</b>		<b>ANT</b>
حسگر نور محیط گروه	<b>Ambient light Sensor(ALS)</b>		V

**R a d i c a l g r o u p**

تا اینجا با کلیات علائم نقشه آشنا شدید حال برای آشنایی بیشتر با قطعات

الکترونیکی و الکتریکی به تعریف و نحوه کاربری هر یک از این قطعات در

مدارات الکترونیکی می پردازیم تا شما عزیزان را هرچه بیشتر با این مبحث

مهم بطور کامل آشنا سازیم :

[www.Gsm-Iran.com](http://www.Gsm-Iran.com)

## آشنايی با قطعات

### A) مقاومت

در برابر عبور جريان الكترىکى همه مواد بسته به نوع ماده از خود مقاومت نشان مى دهند . بر اين اساس قطعه اي بنام مقاومت ساخته شده است . مقاومت ها انواع و اقسام دارند و نحوه عملکرد آنها در مدار بيشتر تنظيم و تقسيم جريان ، ولتاژ ، و محافظت بخش هايی از مدار و ... مى باشد .

نماد مقاومت  $R$  است که واحد اندازه گيري آن اهم ( $\Omega$ ) مى باشد .



#### - درصد خطأ و توان

علاوه بر مقدار دو مطلب مهم دیگر نيز در مقاومت وجود دارد که مى توان به تلرنس و توان اشاره کرد .

مقدار يك مقاومت همواره مقدار کاملا ثابتی ندارد و بسته به دقت آن کمی بالاتر پاییین تر از مقدار ایده آل خود قرار مى گيرد . اين درصد خطأ در طراحی مدار باید درنظر گرفته شود . امروزه مقاومت هايی ساخته شده اند که درصد خطای بسیار ناچيزی دارند و از دقت بالايی برخوردارند .

مطلوب مهم دیگر برای یک مقاومت توان آن است . زمانی گرما تولید می شود که جریان الکتریکی از مقاومت عبور کند و هرچقدر مقدار جریان عبوری بیشتر باشد حرارت ایجاد شده نیز طبیعتاً بیشتر است . هنگامی که گرمای تولید شده از حد معینی بیشتر و بیشتر شود مقاومت آسیب می بیند . به همین علت برای گرم شدن مقاومت محدودیت در نظر می گیرند . مقدار محدودیت گرما را با مقدار توان مجاز مقاومت بیان می کنند . مقدار توان الکتریکی تلف شده در مقاومت نباید بیشتر از مقدار مجاز آن باشد . توان مقاومت ها به بعدهای آن بستگی دارد . هر قدر یک مقاومت بزرگتر باشد توان آن نیز بالاتر است .

#### - مقاومت ثابت

مقاومتی که اندازه ثابت و کارایی یگانه ای در مدار دارد را مقاومت ثابت می گویند که انواع مختلفی دارند که رایج ترین آن ها مقاومت های کربنی است . مقاومت های ثابت که در گوشی های موبایل به کار گرفته شده اند از نوع SMD می باشند . SMD به معنای قطعات نصب شونده در سطح است .

مقاومت ها مقدار اهم مشخصی دارند زیرا به اندازه ای کوچک هستند که هیچ چیز بر سطح آن قابل لمس و رویت نیست ، برای اندازه گیری هر مقاومت می توان آن خارج از مدار و با استفاده از نقشه مرتبط با آن تشخیص داد .



#### - مقاومت متغیر


مقاومت های متغیر انواع مختلفی دارند که در اینجا به چند نوع از کاربردهای آن اشاره می کنیم .

( Voltage Dependent Resistor) VDR : مقاومت وابسته به ولتاژ که با میزان ولتاژ دو سرش تغییر می کند و اگر ولتاژ دو سر آن از یک مقدار بیشتر باشد ، اتصال کوتاه می شود .



( Thermally sensitive resistor ) : ترمیستور مقاومت وابسته به حرارت که با تغییر دمای اطراف تغییر می کند .

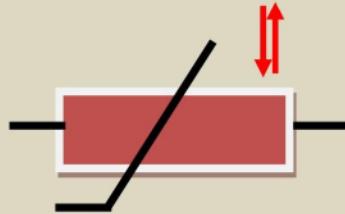( NTC ) : مقاومت حرارتی ضریب منفی با افزایش دما کاهش می یابد و وظیفه NTC اندازه گیری دمای باطری است .



( PTC ) : مقاومت حرارتی ضریب مثبت که در صورت بالا رفتن دما از یک مقدار معین ، افزایش می یابد .




گروه

R a d i c a l g r o u p

[www.Gsm-Iran.com](http://www.Gsm-Iran.com)

.B) خازن

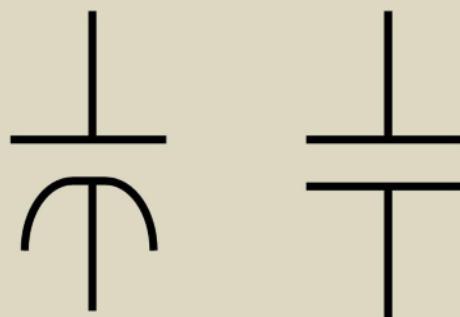ذخیره بار الکتریکی عملکرد خازن محسوب می شود که از جمله وظایف آن می توان به ممانعت کننده از عبور جریان DC اشاره کرد البته خازن بعنوان فیلتر عبور دهنده جریان AC نیز هست . خازن تشکیل شده از دو صفحه بنام الکترود که در برابر هم قرار گرفته اند و یک ماده عایق به نام دی الکتریک که مابین دو الکترود قرار دارد . نماد خازن C واحد اندازه گیری آن فاراد F است .



فاراد واحد بسیار بزرگی است که از واحدهای کوچکتری مانند میکروفاراد ( $\mu\text{F}$ ) ، نانوفاراد ( $\text{nF}$ ) ، و پیکوفاراد ( $\text{pF}$ ) استفاده می کند .

$$1\mu\text{F} = 0.000,001 \text{ F}$$

$$1\text{nF} = 0.000,000,001 \text{ F}$$

$$1\text{pF} = 0.000,000,000,001 \text{ F}$$

خازن ها به دو نوع **معمولی و پلاریته** تقسیم می شوند از ویژگی های خازن پلاریته می توان به قطب مثبت و منفی بودن آن اشاره کرد البته در هنگام استفاده باید به جهت آن توجه نمود ولی خازن های معمولی قطب ندارند و جهت استفاده آنها تفاوتی نمی کند .

خازن های SMD در موبایل کاربر دارند و از نوع مولتی لیر هستند و هیچ علائمی روی آنها نیست و از محدوده پیکوفاراد تا ۱۰۰ میکروفاراد در دسترس هستند . خازن های مولتی لیر پایداری حرارتی و فرکانسی بالایی دارند و در مدارات دیجیتالی فرکانس بالا برای بایپس کردن مدارهای کاربرد دارند .

ولتی ای هر خازن دارای مهمنامه اید ولتاژ آنرا که خازن بیشتر شود . در غیر اینصورت ، ماده دی الکتریک بیرون نموده طاقتور دارد و ممکن است اتصال کوتاه شدن را باعث نمود و خازن معیوب می شود .

گروه



## C). سلف

سلف همان سیم پیچ است که به دور یک هسته پیچیده می شود . جنس این هسته از مواد متفاوتی میباشد . گاهی جنس هسته هوا است ولی در واقع هسته ای وجود ندارد .

نماد سلف L و واحد اندازه گیری آن هانری H است .



هانری واحد بسیار بزرگی است و از واحدهای کوچکتری مانند نانوهانری ( $nH$ ) ، میکروهانری ( $\mu H$ ) و میلی هانری ( $mH$ ) استفاده می کند .

$$1 \text{ nH} = 0.000,000,001 \text{ H}$$

$$1 \text{ } \mu\text{H} = 0.000,001 \text{ H}$$

$$1 \text{ mH} = 0.001 \text{ H}$$

در ظرفیت یک سیم پیچ عوامل زیر مهم هستند :

- ١ - تعداد دورهای سیم پیچ : تعداد دور بیشتر یعنی ظرفیت بالاتر
- ٢ - قطر هسته : قطر بزرگتر یعنی ظرفیت بالاتر
- ٣ - طول سیم پیچ : طول بیشتر یعنی ظرفیت بیشتر
- ٤ - جنس Core


سلف بر عکس خازن در برابر عبور جریان  $C$  مقاومت نشان نمی دهد ولی در برابر عبور جریان  $AC$  مقاومت نشان می دهد .


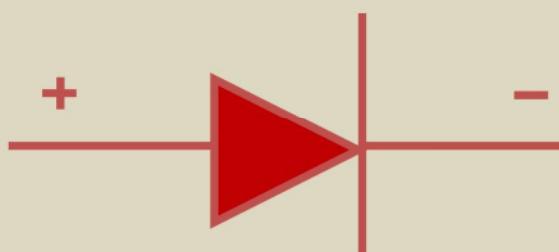
## D). دیود

ساده ترین المان نیمه هادی دیود نام دارد که فقط در یک جهت به جریان اجازه عبور می دهد . این المان متشکل از دو پایه است یک مشتب که به آن آند (Anode) و دیگری منفی که به آن کاتد (Katode) می گویند . جهت عبور جریان از آند به کاتد است .

**نکته** : نیمه هادی به موادی گفته می شود که خاصیتی مابین رساناهای عایق ها دارند یعنی نه مانند مواد رسانا ، جریان الکتریکی را از خود عبور می دهند و نه مانند مواد عایق کاملا از عبور آن جلوگیری می کنند .



### -تست دیود

معمولًا در مدار بر روی دو سر دیود  $70\text{V}$  ولت افت ولتاژ پدید می‌آید. البته میزان این ولتاژ به نوع دیود و جنس آن بستگی دارد. در بیشتر مولتی مترها حالتی برای تست دیود وجود ندارد. اگر مولتی متر را در این حالت قرار داده و پروب مثبت را به آند و پروب منفی را به کاتد وصل نمایید، تقریباً عدد  $70$  را نشان خواهد داد. اگر جای پروبها را عوض نمایید، عدد یک که نشان دهنده اتصال باز است نشان داده می‌شود. اگر غیر از این باشد دیود صدمه است دیود زمانی صدمه می‌بیند که در اثر عبور جریان زیاد در بایاس مستقیم و یا اعمال ولتاژ زیاد در بایاس معکوس باشد. منحنی جریان – ولتاژ دیود به شرح زیر است:



### -دیود زنر

نوعی دیود که برای تشتیت ولتاژ مورد استفاده قرار گیرد می‌باشد. خلاف دیود معمولی که در بایاس مثبت از آن استفاده می‌شود، این دیود در بایاس معکوس استفاده می‌شود. دیودهای زنر بر اساس ولتاژ کاری آنها مشخص می‌شوند. رفتار دیود زنر در بایاس معکوس به گونه‌ای است که ولتاژ دو سر آن به ازای جریان‌های مختلف ثابت می‌ماند. به همین خاطر این دیود را در تأثیثات استفاده می‌کنند.


# Radical group

[www.Gsm-Iran.com](http://www.Gsm-Iran.com)

زمانی دیود زنر می‌سوزد و یا دچار اختلال می‌شود که جریانی که در بایاس معکوس از آن عبور می‌کند زیاد شود. بیشترین مقدار جریانی که به ازای آن دیود معیوب نمی‌شود، به توان دیود زنر و ولتاژ شکست آن بستگی دارد. از مطالب مهم راجع به دیود زنر می‌توان به ولتاژ شکست و دیگری توان اشاره کرد.
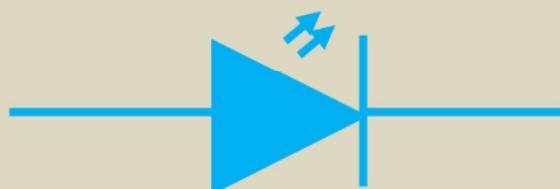
### -دیود نورانی

نوعی دیود که تولید نور می‌کند. دیود نورانی در بایاس مستقیم به شرط آنکه جریان لازم از آن عبور کند، تولید نور می‌نماید. نوع و رنگ نور بستگی به جنس نیمه‌هادی به کار رفته در ساختمان دیود دارد.



### -دیود خازنی

نوعی دیود که علاوه بر خاصیت دیودی خاصیت خازنی نیز دارد و اندازه خازن آن با میزان ولتاژ دو سرش متغیر است دیود ورکتور نام دارد این دیود بیشتر در مدارهای رادیویی و نوسان سازها کاربرد دارد .



-دیود تونلی

دیود تونلی چگالی ناخالصی به کار رفته در نیمه هادی های نوع  $n,p$  به کار رفته در آن بسیار بالاست و این دیود در نوسان سازها ، تقویت کننده ها ، کانورترهای فرکانس و آشکارسازها کاربر دارد .



### E) ترانزیستور



برای اینکه این ترانزیستور بتواند وظایف خود را انجام دهد لازم است تغذیه DC آن را تامین نمود . عمل تغذیه ولتاژ پایه های ترانزیستور را بایاسینگ می گویند .

ترانزیستورها بسته به نوع کارایی که دارند در مدل های مختلف مداری قرار می گیرند . با توجه به اینکه سیگنال ورودی به کدام پایه داده شده و سیگنال خروجی از کدام پایه گرفته شده سه مدل مختلف دارد و بیس مشترک بین ورودی و خروجی ترانزیستور ، نام آرایش و مدل آن را مشخص می کند ..

امپیٹ مشترک : ورودی بیس - خروجی کالکتور


کالکتور مشترک : ورودی بیس - خروجی امپیٹ

بیس مشترک : ورودی امپیٹ - خروجی کالکتور

مدل آرایشی امیر مشترک نسبت به بقیه کاربرد بیشتری دارد زیرا در این حالت بیشترین تقویت جریان را داریم.
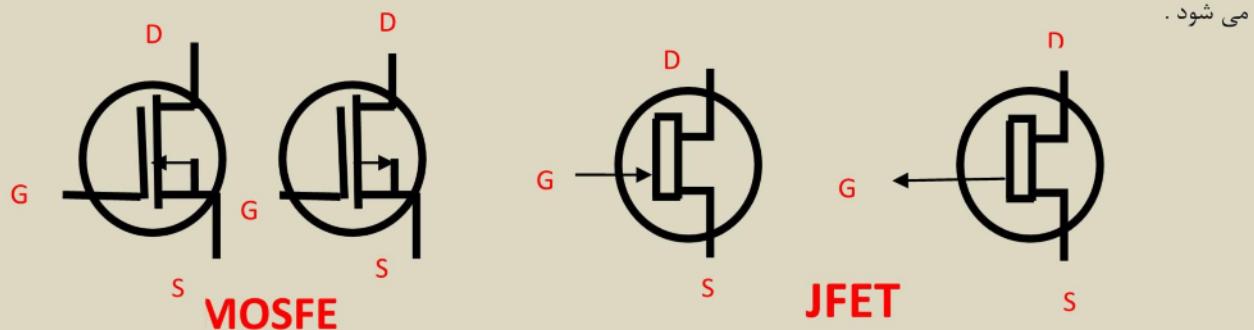
## -ترانزیستورهای FET


انواعی از ترانزیستورها وجود دارند که می‌توان در بین آن‌ها به ترانزیستور **JFET** و ترانزیستور **MOSFET** (قدرت) اشاره کرد. تفاوتی که این ترانزیستور در مقایسه با ترانزیستور **BJT** دارد تنها در ساختار و عملکرد آنهاست. در مقایسه ترانزیستور **BJT** و **FET** می‌توان به این مورد اشاره کرد که در ترانزیستور **BJT** جریان نقش کنترلی در پایه دارد در حالی که در ترانزیستورهای **FET** ولتاژ عامل کنترلی محسوب می‌شود.



نام پایه های ترانزیستور FET درین (D) ، گیت (G) و سورس (S) است .



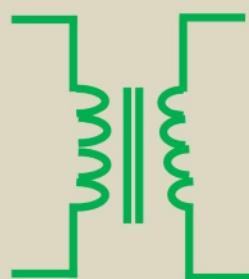قلماره ای که از ارثی الکتریکی را از یک بخواهد استفاده از الگوی مغناطیسی به بخش دیگری از مدار متناسب می نماید را ترانسفورمر می گویند . تغییر جریانی که در اولیه ایجاد شود موجب تغییر میدان مغناطیسی شده که باعث ایجاد ولتاژ در مدار ثانویه می گردد . ترانسفورمر مشتملک از دو قسم است که معمولاً آنها در توانایی تبدیل می باشد .




در حالت طبیعی ولتاژ القایی در سیم پیچ ثانویه  $V_2$  ضریبی از ولتاژ اولیه  $V_1$  است که متناسب با نسبت دور سیم پیچ ثانویه به اولیه است و با جزیان‌ها نسبت معکوس دارد.

$$\frac{V_S}{V_p} = \frac{I_P}{I_S} = \frac{N_S}{N_P}$$

از کارهای ترانسفورم‌ها می‌توان به تبدیل سطوح ولتاژ، کوپلاز و تطبیق امپدانس و ایزوولاسون بین دو بخش از مدار اشاره کرد. اکثراً در موبایل از ترانسفورم در مدار RF (آنتن) استفاده می‌شود.
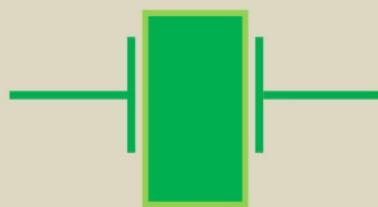
## G) کریستال

برای تولید پالس کلک از کریستال استفاده می‌شود و در الکترونیک دیجیتال هر آئی سی دارای پردازشگر است برای اجرای هر دستور نیاز به یک یا چند پالس کلک دارد و در واقع هر پالس جزء قسمت‌های اصلی و مهم سیستم عمل می‌کند و وظیفه آن هماهنگی بین اجرای دستورات و ورودی و خروجی‌است.



کریستال ساعت غالباً در همه موبایل‌ها وجود دارد. این کلک ساعت را که به آن RTC می‌گویند از جمله وظایف آن محسوب می‌شود. نامناسب آن  $32.768\text{MHz}$ ، و ضریبی تقسیم آن بر  $8$  تبدیل به  $1\text{Hz}$  می‌شود. در واقع یک نوسان در زمانیه است و با این کلک ساعت با هر پالس این کلک، یک پالس موقتی ایجاد می‌شود.

**گروه**

آی سی پردازشگر را می‌توان با داشتن یک کلک ساعت و یک دیفرینسیال از خود را ممکن است داشته باشد.

**R a d i c a l g r o u p** آئی سی‌ها

مداری که در ابعاد خیلی کوچک پیاده سازی شده باشد را آئی سی می‌گویند. بایه‌های آئی سی مسیرهای ارتباطی این مدار با خارج است. امروزه ابعاد آئی سی‌ها کاسته شده و این مجال فراهم شده که مدارهای وسیعتر و پیشرفته‌تری را در حجم کمتر پیاده سازی کرد.

آئی سی‌ها انواع متفاوتی دارند. در موبایل انواع مختلفی از آئی سی‌ها استفاده می‌شود که بعضی از آنها کاربرد خاص داشته و برای استفاده در موبایل ساخته شده‌اند و بعضی دیگر کاربرد عمومی داشته و البته در سایر وسایل و بردهای الکترونیکی نیز استفاده می‌شوند.

### (B) IC Package- (بسته‌بندی مدارات مجتمع)

آئی سی‌ها در دونوع متفاوت وجود دارند. نوع اول آئی سی‌هایی هستند که برای نصب بر روی برد نیاز به سوراخ کاری دارند و به  $3$  نوع تقسیم می‌شوند:


DIP(1) : از نوع آئی سی‌های رایج در الکترونیک که مخفف آن ( Dual Inline Package ) است.

SIP(2) : از خصوصیات آن می‌توان به یک ردیف پایه داشتن و فضای کمتری برای نصب خواستن اشاره کرد و مخفف آن ( Single Inline Pacage ) است.

شبيه سی پی یو کامپيوتر می باشد و مخفف آن Pin Grid Array می باشد.

طرز بسته بندی و شکل ظاهری آی سی در موبایل به صورت BGA است. BGA به معنای ماتریس شبکه ای توبی است و مخفف Ball Grid Array اشاره کرد جنس پایه های این نوع آی سی به صورت توب های قلع می باشند و محل قرارگیری آن در زیر آی سی ها است.

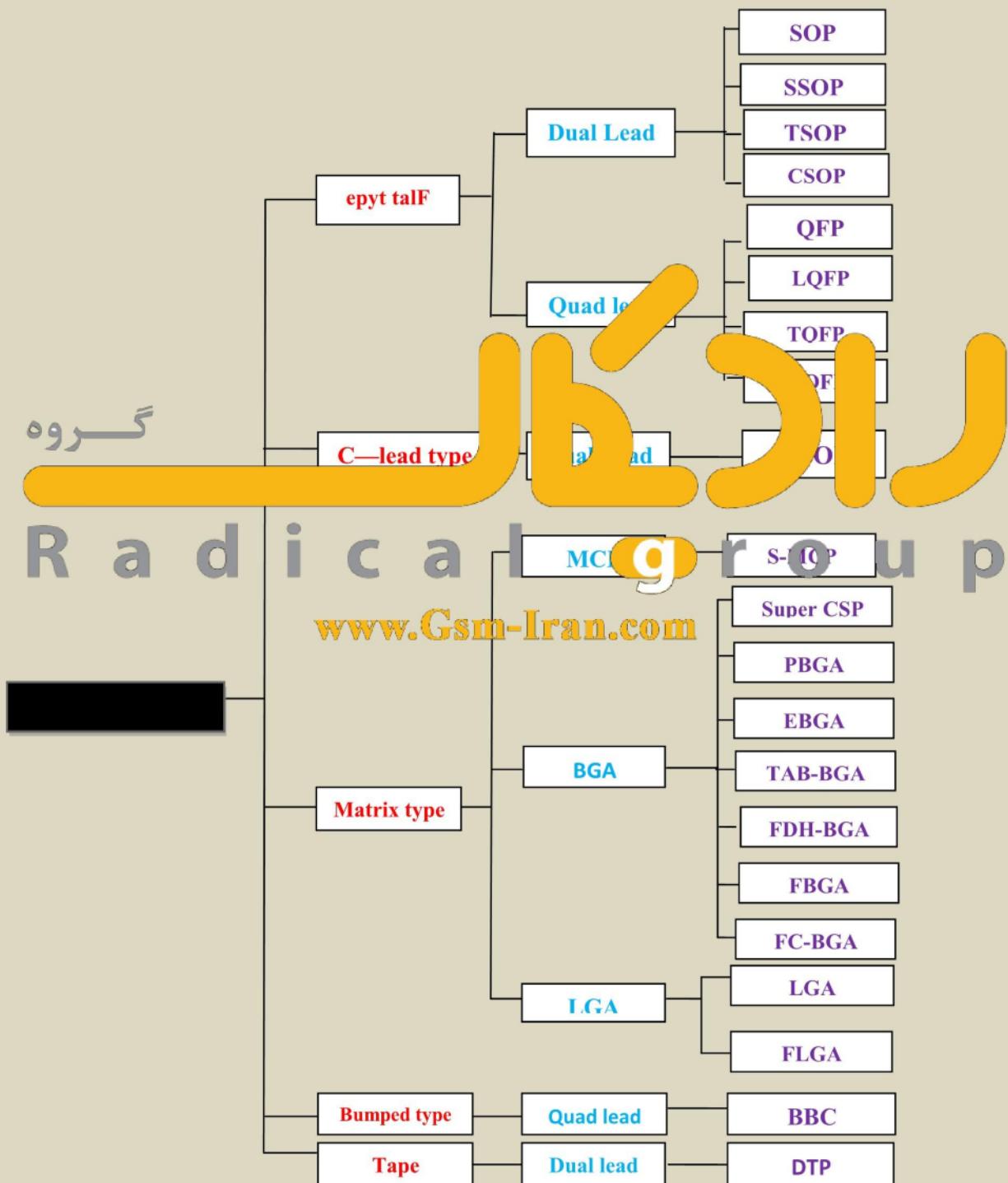به طور کلی بسته بندی آی سی های SMD را می توان به صورت زیر بسته بندی کرد



## ASIC-

ویژه ای طراحی شده است نمونه های بارز ASIC در مدارات تلفن همراه، CPU ها و IC های تعذیه می باشد مانند . RETU, TAHVO, HINKU, VINKU

تعدادی از آی سی های پر کاربرد در تلفن همراه را به شما معرفی می کنیم .

## رگولاتورهای ولتاژ :


به منابع تعذیه ای که با پذیرش یک طیف مشخص از ولتاژ (ورودی) خروجی ثابت و مستمری دارند رگولاتورهای ولتاژ اطلاق می شود . نمونه بارز این رگولاتورها در مدارات تلفن همراه IC های تعذیه می باشد که از تعداد زیادی از این رگولاتورها تشکیل شده است . این رگولاتورهای سوئیچینگ نسبت به انواع خطی آنها ویژه گیهای بارزی دارند که می توان به تلفات توان کمتر و حجم کوچکتر مدار در آنها اشاره کرد .

## رگولاتورهای ولتاژ LDO :

منظور از بکارگیری LDO (Low Dropout Regulator) در مدارات تلفن همراه در واقع تامین ولتاژ پایدار که حداقل تغییر را با تغییر ولتاژ ورودی می باشد ، می باشد .  
یکی از مصادیق مهم رگولاتورهای LDO ها در موبایل های ولتاژ ولتاژ را تهییت می کنند .

سوئیچ های آنالوگ : Radical group

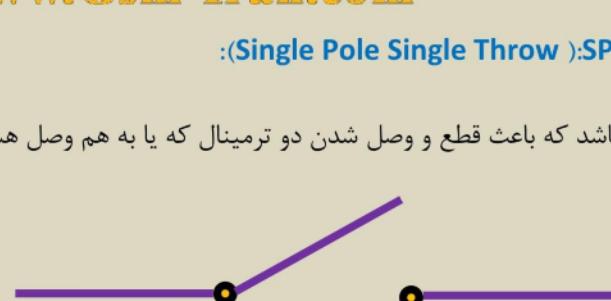سوئیچ های آنالوگ انواع و اقسام مختلفی دارند که ممکن است در یک آی سی یک یا جند سوئیچ وجود داشته باشد .




## سوئیچ آنالوگ : (Single Pole Single Throw ):SPST

سوئیچ ساده ای می باشد که باعث قطع و وصل شدن دو ترمینال که یا به هم وصل هستند و یا قطع می باشد .
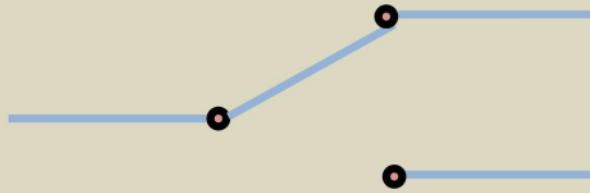
### -سوئیچ آنالوگ (Single Pole Double Throw):SPST

دارای سه ترمینال مشترک در حالت عادی و قطعی به یکی از ترمینالهای دیگر و در حالت وصل به ترمینال بعدی متصل است.



### -سوئیچ آنالوگ (Single Pole Double Throw):DPDT

دو سوئیچ SPDT که توأماً کنترل می شوند تشکیل یک سوئیچ DPDT را می دهند.



غالب سوئیچ های استفاده شده در مدارات تلفن همراه سوئیچ های مذکور در بالا می باشند البته سوئیچ های دیگری نیز در تلفن همراه استفاده می شوند که به دلیل رواج کمتر آنها از ذکر آنها خودداری می نمائیم.



### -فیلتر EMI و محافظت ESD:

از آنجا که بارهای الکتریکی دائمآ در حال تولید و ذخیره سازی هستند (بطور مثال وقتی که لباس پشمی به تن دارید و یک جسم فیزیکی را لمس می کنید بین انگشتان دست خود و آن جسم جرقه ای احساس می کنید که این جرقه ناشی از تخلیه بار الکتریکی (ESD) است ممکن است تخلیه این بارها بر روی مدارات الکترونیک همانند برد موبایل آثار مخربی داشته باشد. بنابراین در موبایلهای EMI برای محافظت از این آسیبها استفاده می شود. علاوه

بر این از فیلترهای ESD نیز برای حذف نویزهای مغناطیسی استفاده می شود . عدم بوجود داشت افزایش احتمال صدمه دیدن برد موبایل می شود .
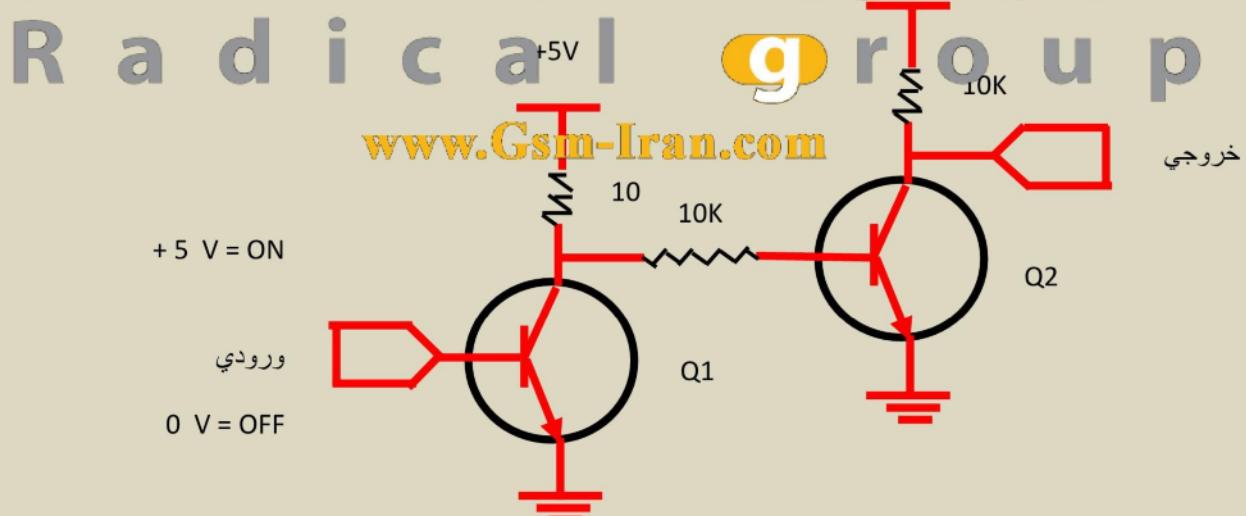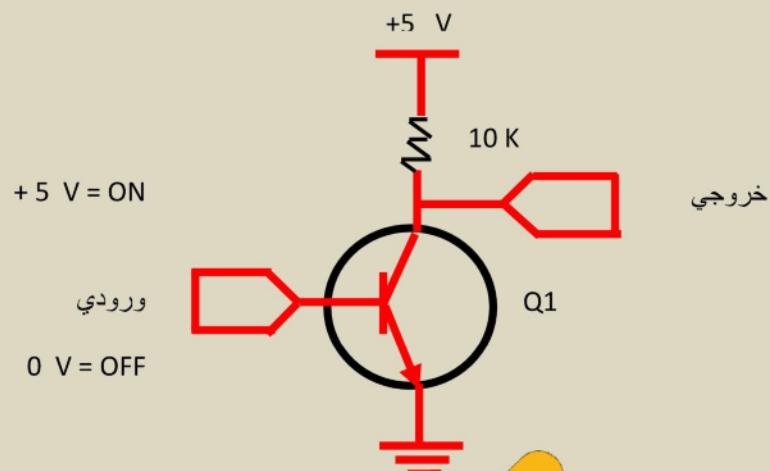
### -گیتهای منطقی:

مبنای عملکرد این گیتهای (LOGICAL GATE) یک سوئیچ ترانزیستور می باشد .




## (I) سنسور مغناطیسی :


یکی از سنسورهای رایج برای تشخیص بازویسته بودن دربگوشیو یا تشخیص جابه ایی قسمت کشوئی سنسور اثر هال می باشد .
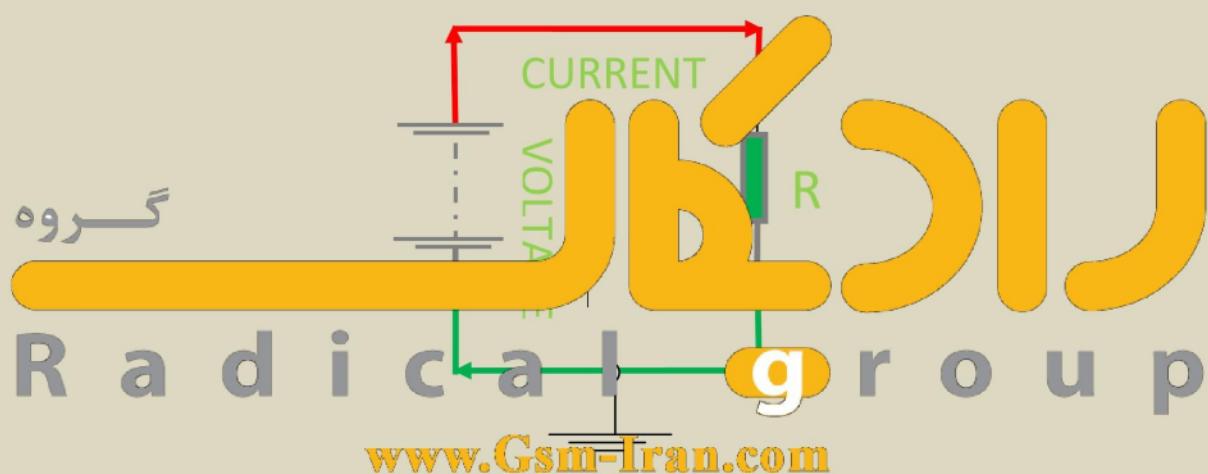
### جريان و ولتاژ

حرکت بارهای الکتریکی در داخل یک رسانا را **جريان** می گویند .



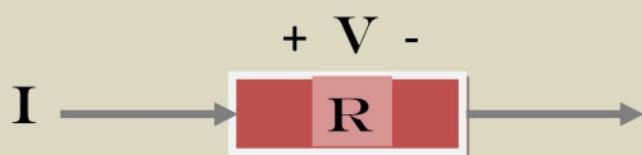
غالباً اختلاف پتانسیل نقاط مختلف مدار نسبت به زمین سنجیده می شود . زمین درواقع یک مرجع است که همان قطب منفی منبع تغذیه مدار است .



$$V = I \times R$$
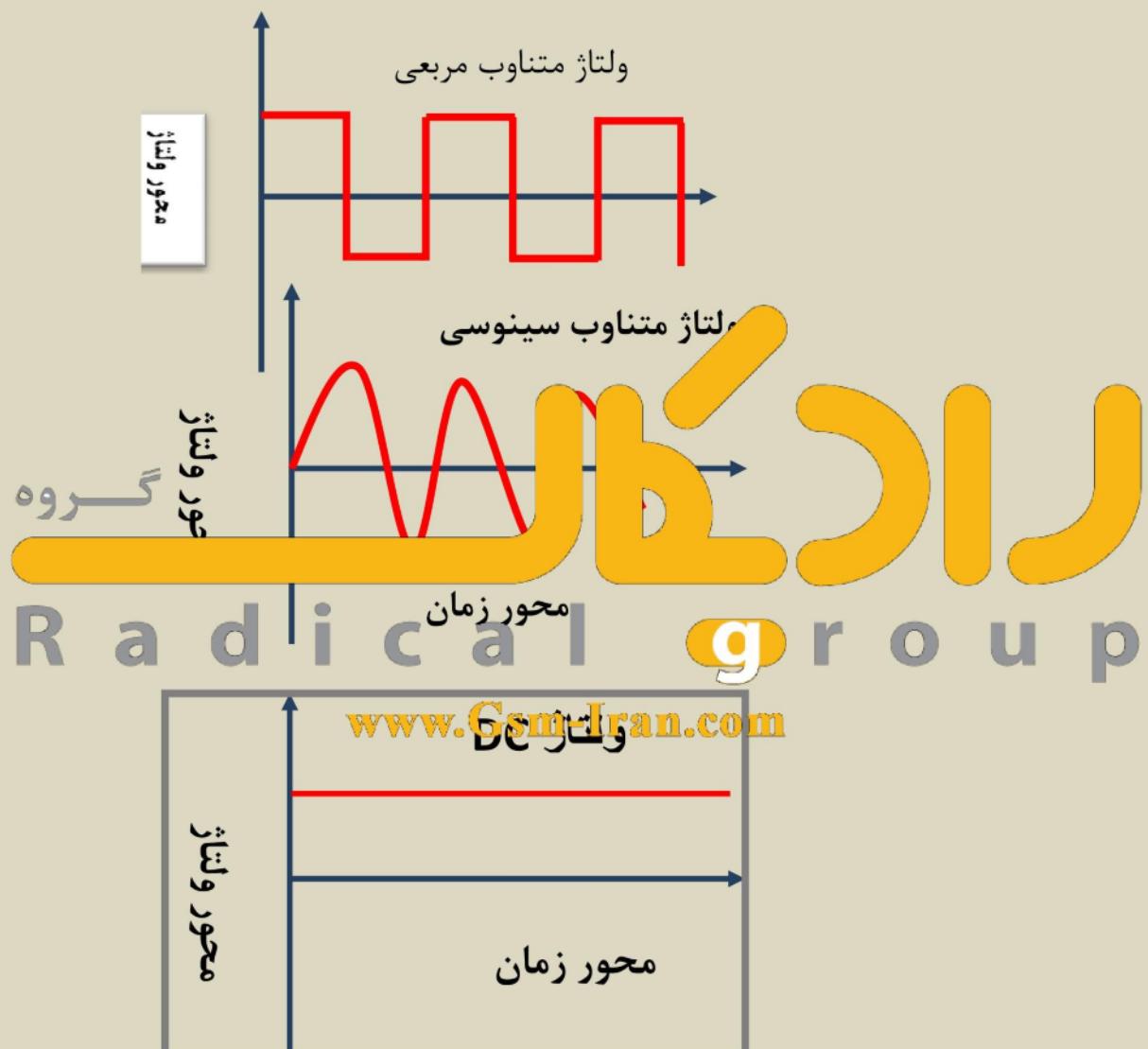
## مفهوم DC, AC

به جریانی که جهت آن ثابت بوده و تغییر نمی کند جریان مستقیم یا DC اطلاق می شود .



علت به وجود آمدن جریان مستقیم در واقع یک منبع ولتاژ مستقیم است نماد جریان مستقیم DC و نماد ولتاژ مستقیم VDC می باشد .


جریانی که اندازه وجهت نیروی محرکه آن متناوباً متغیر است را جریان متناوب می نامند. نماد جریان متناوب AC ولتاژ متناسب VAC می باشد .

یکی از بارزترین مثالها برای ولتاژ متناسب برق شهر می باشد .

#### -دوره تناوب وفرکانس :

ولتاژ متناوب دارای موجی سینوسی است که متناویاً در حال تکرار است به هر دوره تناوب(که شامل یک فراز و فرود می باشد) پریود می گویند . واحد آن زمان است و اختصاراً با حرف T آن را نشان می دهند. معکوس پریود فرکانسی را تشکیل می دهد که واحد اندازه گیری آن هرتز (HZ) است و آن را با حرف F نشان می دهند . رابطه بین فرکانس و پریود بصورت

فرمول زیر می باشد :

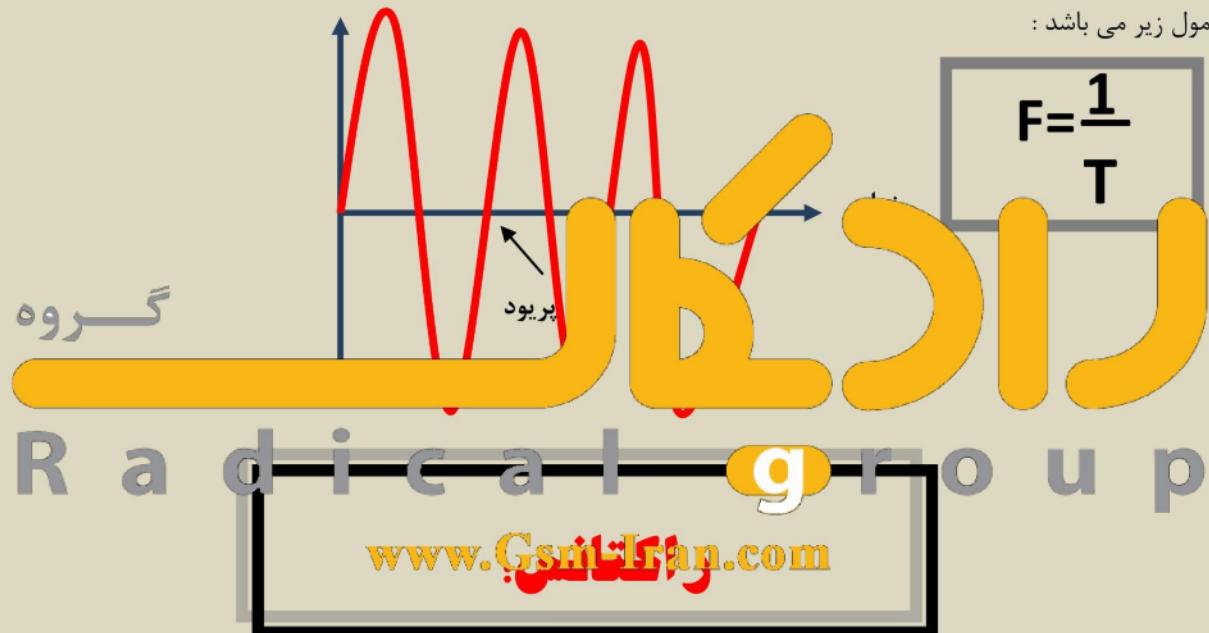

مقاومتی را که یک خازن یا سیم پیچ (سلف) در مقابل جریان ولتاژ AC از خود بروز می دهد راکتانس می گویند .

انواع راکتانس ها بشرح زیر می باشند :

#### - راکتانس سلفی :

ولتاژ برگشتی را که پس از برقراری یک جریان AC در یک سلف ایجاد شده باشد ودر برابر آن مقاومت کند راکتانس سلفی می گویند و روابط آن بشرح زیر می باشد .

### - راکتانس خازنی :

وقتی یک ولتاژ  $AC$  به دو سر یک خازن اعمال می شود خازن در برابر تغییر ولتاژ مقاومتی را از خود نشان می دهد که به آن راکتانس خازنی می گویند و روابط آن بشرح زیر می باشد .

### - امپدانس :

مجموع مقاومتهای کلیه المانهای موجود در یک مدار را امپدانس می نامند در مدارات تلفن همراه در غالب قسمتهایی که با سیگنال  $AC$  تغذیه می شوند(مدار  $RF$ ، ورودی و خروجی صوت و...) امپدانس را می توانید رویت کنید .


حال سوال اینجاست که چگونه از روی نقشه به امپدانس بروی مدار پی ببریم ؟

پاسخ : حتماً در شماتیک های موبایل و در نقشه به مواردی بربور کرده اید که نام آنها با  $Z$  شروع می شود و شماتیکی نظیر

دارد این علامت مداری بدین معنی است که در این نقطه از مدار امپدانس معادلی وجود دارد که باستی در محاسبات لحاظ شود .



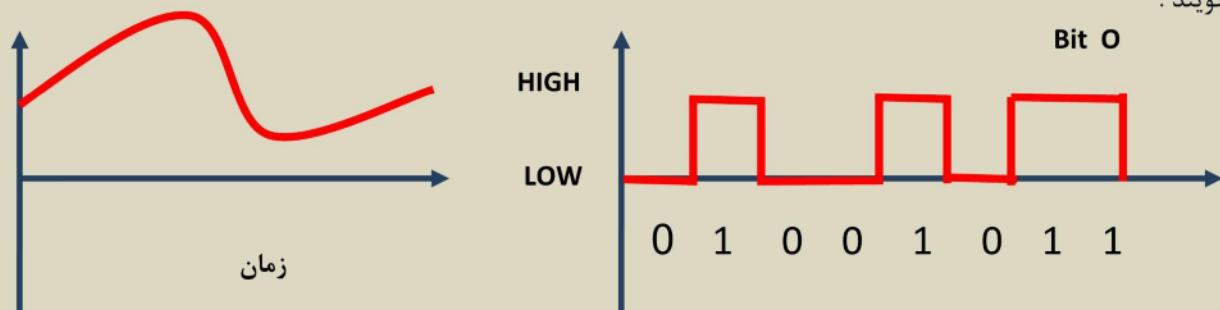سیگنال دیجیتال سیگنالی است هم از نظر زمان و هم از نظر دامنه محدود بوده و از یکی سری صفر و یک منطقی تشکیل شده است در الکترونیک دیجیتال به سطح ولتاژ صفر اصطلاحاً صفر و به یک سطح ولتاژ مشخص دیگر اصطلاحاً یک می گویند .



سیگنال آنالوگ

سیگنال دیجیتال

### -مبدل آنالوگ به دیجیتال :


همه می دانیم که کمیت های ملموس در دنیای واقعی مانند نور صدا وغیره آنالوگ هستند. لازم است سیگنالهای آنالوگ به دیجیتال تبدیل شوند وبالعكس . جهت تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال در موافق زمانی معینی از سیگنال آنالوگ نمونه برداری می شود . هر مقدار نمونه ای که خوانده می شود تبدیل به سیگنال دیجیتال می گردد . بنابراین سیگنال آنالوگ پس از دیجیتال شدن تبدیل به تعدادی پالس می گردد .
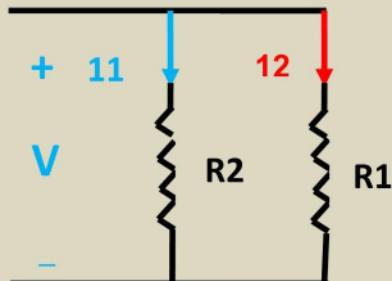
### -مبدل دیجیتال به آنالوگ :

بر عکس عملیات بالا در مبدل های دیجیتال به آنالوگ انجام می گردد . ملموس ترین دریافتی که می توانید از این گونه مبدل ها در موبایل داشته باشید به طور مثال سیگنالهای دریافتی از میکروفون های آنالوگ توسط مبدل AD به سیگنالهای دیجیتال تبدیل می شود و بر عکس در خروجی اطلاعات دیجیتال مربوط به مکالمه توسط مبدل DA به سیگنال صوتی آنالوگ تبدیل شده و به اسپیکر ارسال می شود .



هرگاه دو قطعه به نحوی در کنار هم قرار گیرند که ولتاژ یکسانی دو سر آنها قرار داشته باشد به این نحوه چیدمان موازی می گویند .



تعدادی از معتبرترین فرمولهای سری و موازی بشرح زیر می باشد :

$$R = R_1 + R_2$$

مقاومت معادل دو مقاومت سری :

$$R = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2}$$

مقاومت معادل دو مقاومت موازی :

$$C = \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2}$$

خازن معادل دو خازن سری :

$$C = C_1 + C_2$$

خازن معادل دو خازن موازی :

گروه

شرط این است که مدار باز شده ایست در این حالت جریان عبوری از مدار صفر می باشد . و بالعکس چنانچه دو نقطه از مدار به هم دیگر

گویند مدار باز شده است در این حالت جریان عبوری از مدار صفر می باشد . و بالعکس چنانچه دو نقطه از مدار به هم دیگر

متصل نباشند با این وجود می توانند باز شوند . گردیده که علماً باعث شدن از لارفتن جریان در یک مدار می گردند




[www.Gsm-Iran.com](http://www.Gsm-Iran.com)

آشنایی با برخی مفاهیم نقشه :

- پورت :

بطور کلی تبادل اطلاعات در یک مدار دیجیتال به دو بخش سریال و موازی تقسیم می شود در ارتباطات سریال برای انتقال سریال به یک یا دو پایه نیاز است در این گونه اطلاعات تک تک بیتهاي یک بایت اطلاعات پشت سر هم ارسال و دریافت می شود اما در ارتباط موازی برای هر بیت یک پایه مشخص می شود و کلیه بیتهاي یک بایت اطلاعات همزمان با هم ارسال می شود نتیجه می گیریم که جهت یک ارتباط موازی نیاز به ۸ پایه می باشد و جهت این کار می بایستی از یک دسته از پایه

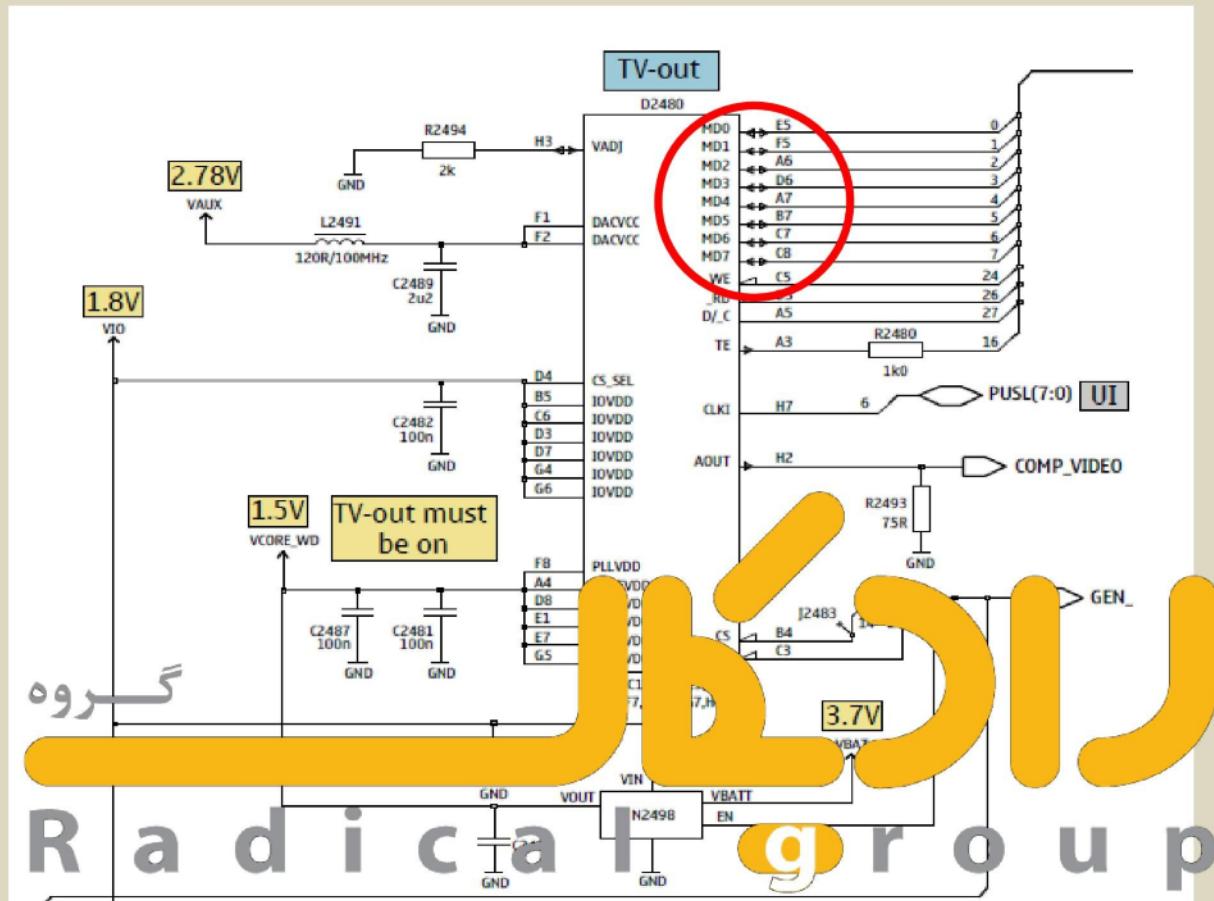
ها که در کنار هم قرار می گیرند استفاده نمود . به یک دسته از پایه های ورودی و خروجی یک آی سی که در کنار هم قرار می گیرند پورت می گویند . پورت ها می توانند ۸،۳۲ پایه باشند .



[www.Gsm-Iran.com](http://www.Gsm-Iran.com)

-باس (مسیر):

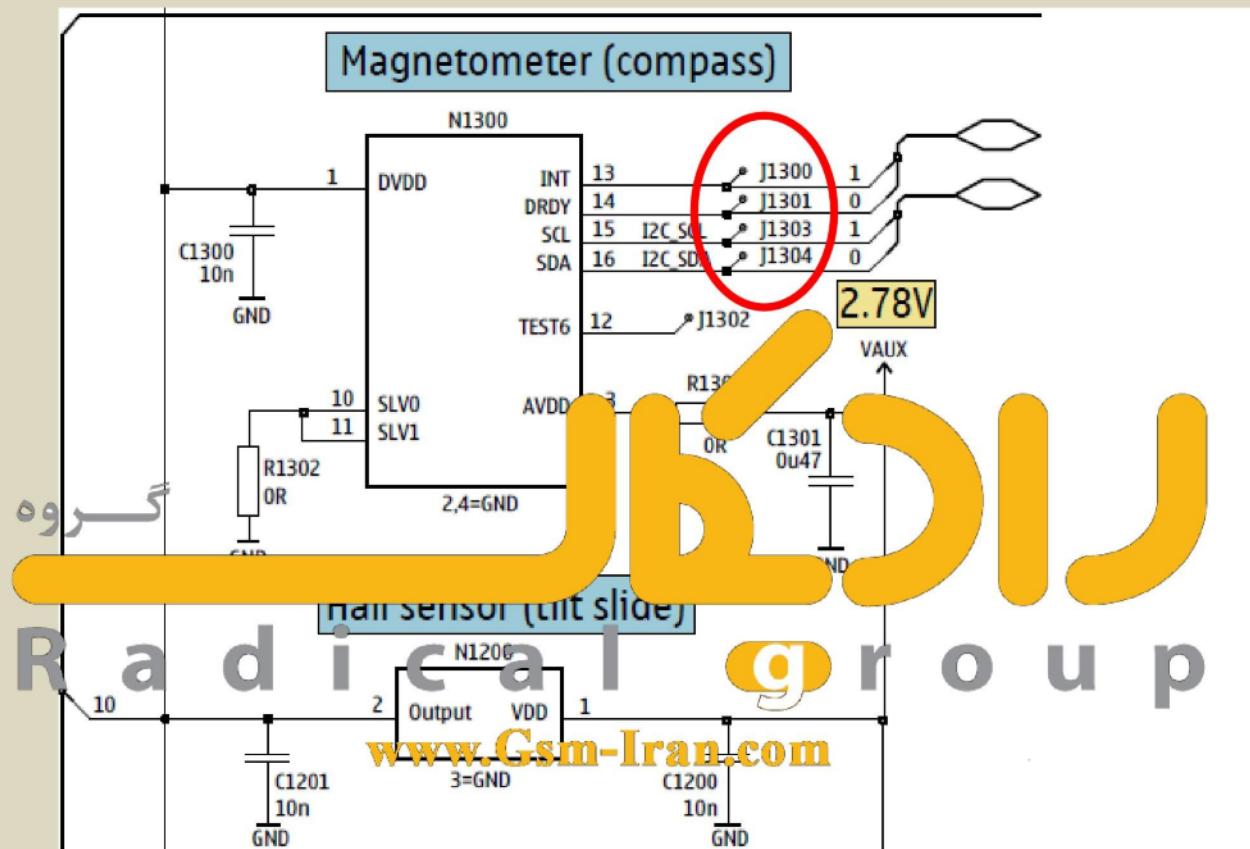دسته ای از اتصالات که در یک خط اتصالی جمع شده و در مقصد از یکدیگر جدا می شوند در نقشه های موبایل بس اطلاق می شوند در شکل زیر انواع بس ها نمایش داده شده است .



بasi که تمام پایه هایش ورودی است .



بasi که تمام پایه هایش خروجی است .



بasi که برخی از پایه هایش ورودی و برخی خروجی است .



### -اتصال خطوط :

چنانچه به روی دو خط ارتباطی که متقاطع هستند نقطه وجود داشته باشد به معنای اتصال آن خطوط و در غیر آنصورت به معنای عدم اتصال آنها می باشد .



### -ولتاژ تغذیه و اتصال زمین :

نمای استفاده از ولتاژ تغذیه به شکاری باشد نمای ساده ولتاژ صفر در مدارات از زمین استفاده می شود که کلیه ولنگ نسبت به آن مثبت می شود در مدارات تلفن همراه برای در واقع زمین مدار می باشد و کلیه نقاطی که به علاوه زیر اتصال دارند با آنکه منفی باتری متصل شوند

